

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В МАГНИТОФОНАХ

Ю. Пахомов

Магнитофон является сложным электронно-механическим аппаратом, требующим точной настройки как механической, так и электронной части. Недостаточное знание основ магнитной записи, а также отсутствие практики, особенно на первых порах, доставляет радиолюбителям много огорчений и затруднений. Данная статья ставит целью помочь радиолюбителю устранить неисправности в магнитофоне, который раньше работал хорошо, но затем в силу каких-либо причин стал работать плохо.

Как известно, магнитофон состоит из следующих основных частей: 1—лентопротяжного механизма, 2—усилителя записи, 3—усилителя воспроизведения, 4—генератора тока стирания и подмагничивания, 5—индикатора уровня записи и 6—выпрямителя (в отдельные узлы могут быть выделены магнитные головки 7 и громкоговорители 8).

Современные бытовые магнитофоны в целях экономии имеют один универсальный усилитель, который используется и для записи и для воспроизведения. По тем же соображениям вместо трех головок: стирающей, записывающей и воспроизводящей, применяют две, стирающую и универсальную.

Большинство усилителей отечественных бытовых магнитофонов выполнены по блок-схемам, изображенным на рис. 1, а. К таким магнитофонам относятся «Днепр-5», «Эльфа-10», «Мелодия» (МГ-56), «Яузба», «Гинтарас» («Эльфа-19»). Усилители магнитофонов «Днепр-9», «Днепр-10» и «Днепр-11» выполнены по блок-схеме, изображенной на рис. 1, б. Особенностью такой схемы является использование в режиме записи лампы оконечного каскада усилителя в качестве генераторной, в то время как у магнитофонов с усилителями, выполненными по схеме рис. 1, а, для этой цели служит специальная лампа.

При поиске повреждения следует помнить, что магнитофон состоит из нескольких основных, часто независимых друг от друга узлов, поэтому неисправность какого-либо узла при одном виде работы будет проявляться, а при другом — нет. Ис-

пользуя эту особенность магнитофона, можно довольно быстро определить какой из узлов неисправен.

Рассмотрим несколько возможных случаев неисправностей на примере широко распространенного магнитофона «Эльфа-10» (рис. 2).

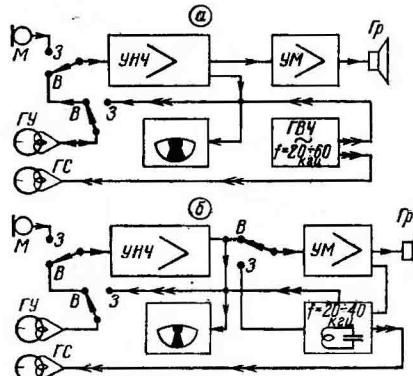


Рис. 1

Предположим, что через 1—2 лин. после включения магнитофона экран индикаторной лампы не загорается и лентопротяжный механизм не работает. Оба изложенные фактора прямо указывают на отсутствие питания переменным током. И в этом случае нужно прежде всего проверить исправность сетевого предохранителя, а затем — есть ли напряжение в розетке, от которой питается магнитофон. Далее следует проверить исправность шнура питания, вилки и выключателя (выключатель сети магнитофона находится на регуляторе тембра). Если же все это не дает никаких результатов, нужно вынуть магнитофон из футляра и осмотреть держатель предохранителя и все пайки цепи питания. Очень часто причиной неисправности является ненадежная пайка, лопнувшая лепесток или обгоревший провод. Всю проверку ведут пробником, омметром или амперометром (ТТ-1, Ц-20).

Если же после включения магнитофона лентопротяжный механизм

работает нормально, а экран индикаторной лампы по-прежнему не светится, это указывает на отсутствие высокого напряжения.

Индикаторная лампа питается непосредственно от первого конденсатора фильтра выпрямителя и, если она не работает, можно предположить, что неисправен выпрямитель анодного питания. В этом случае прежде всего нужно проверить не сгорела ли нить накала катодрана, так как это является наиболее частой причиной неисправности. Затем проверяют электролитические конденсаторы фильтра выпрямителя (на отсутствие короткого замыкания), повышающую обмотку силового трансформатора и надежность заземления ее средней точки. Если эта проверка не даст положительных результатов, следует проверить исправность всех цепей выпрямителя (достаточно ли надежны пайки, нет ли обрывов монтажных проводов).

Может случиться, что экран лампы 6Е5С не будет светиться и при исправно работающем выпрямителе. В этом случае повреждение нужно искать в цепях самой лампы, например неисправно сопротивление в цепи анода или «носка» лампы, обрыв в монтаже цепи катода, неисправна сама лампа.

Продолжим разбор. Предположим, что при нормально работающем лентопротяжном механизме и наличии высокого напряжения (экран индикаторной лампы светится) нет воспроизведения.

Это может быть при неисправностях в громкоговорителе, в магнитной головке, выходном или предварительных каскадах усилителя. Уточнить место повреждения можно с помощью электронного индикатора уровня записи 6Е5С (см. рис. 2).

При этом необходимо предварительно убедиться в работоспособности электронного индикатора. Для этого на правый (по схеме) вывод диода D_3 подают напряжение накала ($6,3 \text{ в}$) с ножки 5 лампы L_3 , в результате световые секторы индикатора должны смыкаться. Если же напряжение накала подать на правый (по схеме) вывод сопротивления R_{28} , световые секторы должны свинуться вдвое меньше, чем при первой пробе.

Проверить работу индикатора можно и с помощью омметра (авометра). В этом случае следует помнить, что у исправного диода проводимость резко различна в прямом

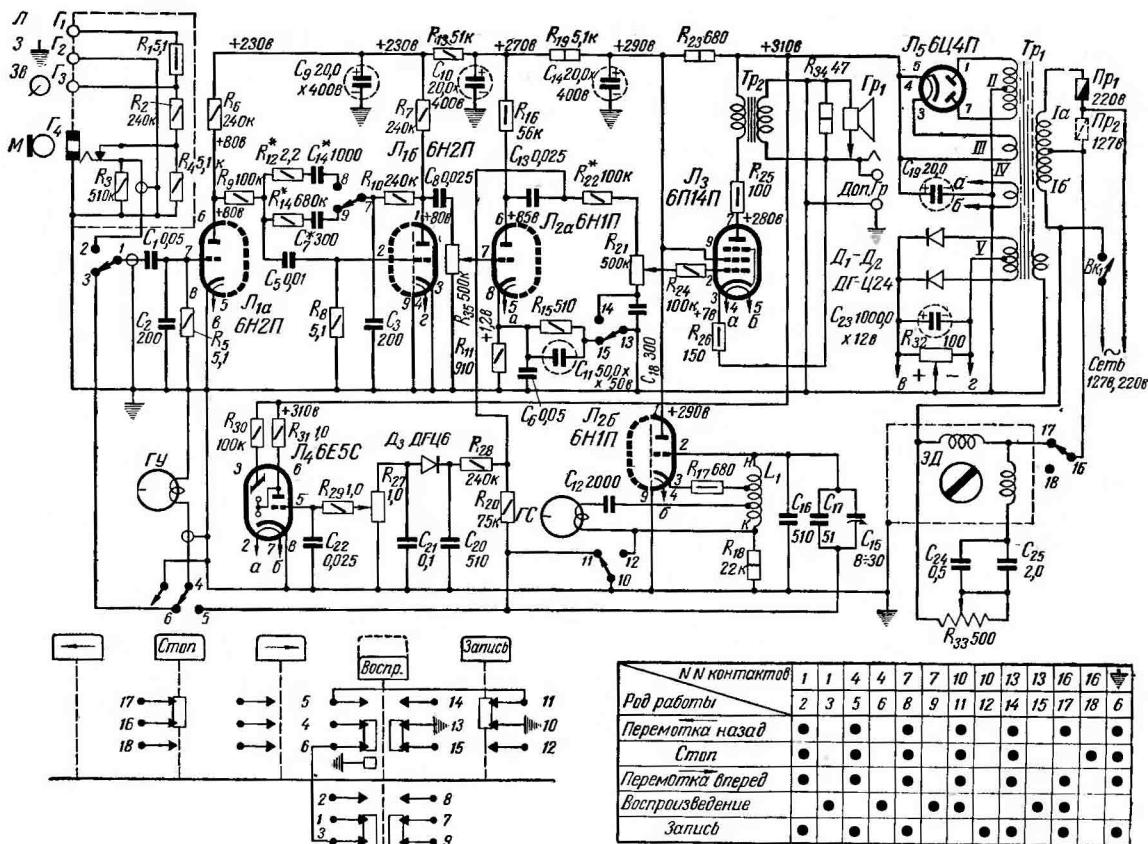


Рис. 2

и обратном направлениях, что обнаруживается при переподюсровке щупов омметра (у пробитого диода проводимость одинакова в обоих направлениях).

Убедившись в исправности индикатора, воспроизводят хороший магнитофон с максимальной громкостью, то есть движки регуляторов громкости и тембра устанавливают в положение, соответствующее максимальной громкости. Напомним, что воспроизведение в магнитофоне отсутствует, поэтому все внимание следует обратить на работу индикатора 6Е5С.

Если теневой сектор индикатора модулируется (сужается), то повреждение находится в оконечном каскаде усилителя, после конденсатора С13. Если же теневой сектор не сужается, его нужно искать в предварительных каскадах усилителя.

Так как предварительные каскады

содержат много деталей, необходимо

сделать еще одно уточнение. Для этого переключатель рода работ, магнитофона ставят в положение «запись», регуляторы громкости и тембра устанавливают в положение максимальной громкости и кусочком голого провода касаются внутренней ламельки микрофонного гнезда Г4.

Если входные каскады усилителя L_1 , L_2 исправны, то сектор индикатора будет модулироваться от прикосновения к микрофонному гнезду. Этую же проверку можно проделать пользуясь микрофоном, звукоснимателем или включая напряжение антена лами (6,3 в). Если при этом будет слышен звук, то повреждение находится вне усилителя и его следует искать в цепи магнитной головки ГУ или в неисправном контакте клавишного переключателя (контакты 1—3).

При слабом воспроизведении, в первую очередь, следует проверить

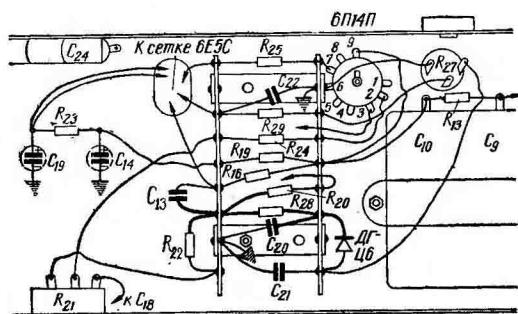


PLATE 3

правильно ли заправлена лента; не слишком ли слаба запись на ленте, исправен ли громкоговоритель.

Далее нужно проверить исправность усилителя НЧ (пользуясь методикой, изложенной выше), клавишного переключателя (контакты 1-3, 4-6, 7-9, 13-15 клавиш воспроизведения) и цепи универсальной головки ГУ.

При отрыве в обмотке универсальной головки или в ее цепи, запись прослушивается слабо, с большим фоном, причем почти полностью отсутствуют изнаные частоты. В этом случае при установке потенциометра R_{21} в положение максимальной громкости уровень фона резко возрастает, а уровень полезного сигнала возрастает слабо. Чтобы проверить исправность головки ГУ ее временно заменяют заводом исправной и воспроизводят контрольный магнитофонный.

Если воспроизведение происходит с искажениями, то прежде всего следует выяснить, что является источником искажений — магнитофон или искаженная запись на ленте. Для этого нужно проиграть заведомо хороший контрольный магнитофон. В том случае, если контрольный магнитофон звучит искаженно, нужно проверить усилитель НЧ магнитофона, как было описано выше.

Другим дефектом воспроизведения может быть недостаток или полное отсутствие в сигнале высших частот. Это может быть вызвано неправильной зарядкой ленты (тыльной стороной к головкам), установкой регулятора тембра в крайнее левое положение, нарушенем юстировки универсальной головки, обрывом в цепи коррекции высших частот или в конденсаторе C_2 или наличием короткозамкнутых витков в обмотке выходного трансформатора T_{2e} . Для правильной юстировки головки (установки рабочей щели строго перпендикулярно ленте) необходимо

дикулярно направлению движения ленты) во время проигрывания контрольного магнитофильма при помощи регулировочного винта головку медленно наклоняют то в одну, то в другую сторону, добиваясь такого положения, при котором максимальное усиление в области высших частот.

В магнитофонах «Эльфа-10» и мио-
гих других, подъ-
ем высших частот

при воспроизведении осуществляется резонансным методом. В магнитофоне «Эльфа-10» параллельно обмотке головки ГУ подключен конденсатор C_2 , образующий с индуктивностью головки ГУ колебательный контур, настроенный на высшую воспроизводимую частоту $10\frac{1}{2}-12$ кГц. Если этот конденсатор неисправен или в его цепи есть пробивы, качественное воспроизведение заметно ухудшится.

Следующим возможным дефектом воспроизведения может быть недостаток или полное отсутствие в сигнале низших частот.

В этом случае прежде всего следует проверить исправность цепи коррекции (R_{10} , C_3 , C_7 , R_{14} , R_{19}), контактов 7—9 и 13—15 клавишного переключателя, переходных конденсаторов (C_1 , C_5 , C_6 , C_{13}) и режимы вставки ламп.

Часто встречающимся дефектом является и большой уровень фона переменного тока при воспроизведении

Причиной появления большого уровня фона может быть: неисправность выпрямителей анодного пита-

ния (конденсаторы фильтра, кенотрон) и накала лампы L_1 (диоды ДГ-Ц24, конденсаторы фильтра), правильная установка балансировочного потенциометра R_{32} , неправильное положение экрана или магнитной заслонки головки ГУ, а также неисправность ламп L_1 , L_2 и L_3 . Заметно снижается уровень фона при правильной установке балансировочного потенциометра R_{32} в цепи накала лампы L_1 . Регулировку производят на слух при максимальной громкости сигнала. Правильное положение экрана и магнитной заслонки головки также определяется, обычно, на слух при регуляторе громкости, установленном в положение, соответствующее максимальной громкости. Небольшой сдвиг этих деталей в ту или другую сторону приводит к заметному изменению уровня фона.

Последним дефектом, часто наблюдаемым у магнитофонов, является «подзванивание» ламп или возникновение акустической обратной связи (вой) при большой громкости воспроизведения.

Причиной этого явления обычно бывает плохая первая лампа уси-лителя магнитофона. «Звенищую» лампу исправить нельзя, у нее слабо закреплена арматура, которая начинает дрожать от механических или акустических толчков. Выходом из этого положения является подбор лампы из ряда однотипных или замена первой лампы лампой другого типа с более жесткой арматурой (стержневые лампы, миниатюрные подогревные лампы типа «Б» и т. д.).

В следующей статье предполагается описать методику поиска повреждения в записывающей части усилителя магнитофона и в его лентопротяжном механизме.

МИКРОФОНЫ ДЛЯ РАДИОВЕЩАНИЯ, ЗВУКОУСИЛЕНИЯ И ЗВУКОЗАПИСИ

Первичным звеном системы радиовещания звукоусиления (озвучения) или звуко записи является микрофон — преобразователь звуковых колебаний в электрические. По способу преобразования, микрофоны подразделяются на индукционные (динамические или катушечные и ленточные), конденсаторные (электростатические) и пьезоэлектрические.

Параметры и характеристики
Основными параметрами микрофона являются осевая чувствительность, диапазон частот и неравномерность частотной характеристики, сопротивление номинальной нагрузки, характеристика направленности и относительный уровень собственных шумов. Что же касается нелинейных искажений, то они для микрофонов всех перечисленных типов весьма малы.

Чувствительность. Отношение величины напряжения, развиваемого микрофоном на активном сопротивлении, равном сопротивлению номинальной нагрузки микрофона к величине звукового давления в точке, где должен находиться центр звукоспринимающей поверхности микрофона, называется чувствительностью микрофона¹ и обычно измеряется в милливольтах на бар (мв/бар). Это определение (и все последующие) дано в соответствии с ГОСТом 7323-55 для так называемой чувствительности по полю, в отличие от чувствительности по давлению, приводимой к величине звукового давления, действующего непосредственно на диaphragму микрофона в реальных условиях.

За меру чувствительности микрофона принимается стандартный уровень чувствительности (передачи) микрофона — N_0 , рассчитываемый относительно нулевого уровня элект-

¹ Чувствительность микрофонов часто измеряют в режиме «холостого хода», когда сопротивление нагрузки во много раз превышает номинальное, однако при этом нельзя сравнивать чувствительности микрофонов различных типов, имеющих различные внутренние сопротивления.

Микрофоны широко применяют в различных устройствах и системах. Телефонный аппарат и любительская радиостанция, радиовещательная студия и переговорное устройство, концертный зал и система космической связи немыслимы без использования микрофонов.

В этом номере журнала приведены основные электрические и конструктивные параметры профессиональных микрофонов, используемых в радиовещании, звуко записи и телевидении. Некоторые из описываемых микрофонов разработаны для массового потребителя. Конструктивно эти микро-

фоны значительно проще и стоят они дешевые профессиональных. Электроакустические параметры их не удовлетворяют требованиям высококачественного вещания и звуко записи. Эти микрофоны нашли применение в любительской звуко записи и у радиолюбителей — коротковолновиков.

В радиолюбительской практике большое распространение получили и другие типы микрофонов (угольные, типа ДЭМШ и другие). Подробное описание конструкции и электрических параметров их редакция предлагает поместить в одном из следующих номеров журнала.

рической мощности ($N_0 = 1 \text{ мвт}$) по формуле:

$$N = 10 \lg \frac{E^2 \cdot 10^{-8}}{Z_H} = 20 \lg E - 10 \lg Z_H - 30 \text{ (дБ)}$$

где: E — чувствительность микрофона в мв/бар ;
 Z_H — сопротивление номинальной нагрузки в ом .

Эта величина определяет абсолютный уровень мощности, отдаваемой микрофоном на сопротивлении номинальной нагрузки при воздействии давления 1 бар и позволяет поэтому сравнивать эффективность работы микрофонов с различными внутренними сопротивлениями².

Обычно определяется осевая чувствительность микрофона, как правило всегда наибольшая. Осевая чувствительность измеряется при падении синусоидальной звуковой волны по направлению акустической (рабочей) оси микрофона. В случае наличия осевой симметрии в конструкции микрофона, ось симметрии совпадает с акустической осью. В других случаях акустической (рабочей) осью называют направление на источник звуковых колебаний в нормальных условиях эксплуатации, оговоренных в ГОСТ или ТУ на микрофон данного типа.

Частотная характеристика. Чувствительность микрофона (уровень передачи) зависит от частоты. Графическое изображение этой зависимости в некотором диапазоне частот называется **частотной характеристикой**. Устанавливаемый Государственным

² ГОСТ 8849-58 не рекомендует называть единицу звукового давления равную 1 дин/см² — баром, однако это название настолько широко вошло в практику и применяется в технической литературе, справочниках, каталогах и заводской документации, что отказ от него затруднил бы пользование настоящим справочным материалом.

стандартом или техническими условиями номинальный частотный диапазон, а так же допуск на неравномерность частотной характеристики в этом диапазоне, являются важнейшими качественными показателями. Неравномерностью частотной характеристики называется, выраженная в децибелах, отношение максимального значения чувствительности к минимальной измеренных в пределах номинального диапазона частот. Средняя чувствительность микрофона вычисляется, как среднее арифметическое из значений осевой чувствительности на тех частотах, которые располагаются внутри номинального (рабочего) диапазона, установленного ГОСТом 7323-55 или ТУ на используемый тип микрофона.

Сопротивление номинальной нагрузки. Сопротивление, подключаемое к источнику электрической энергии, при котором последний отдает наибольшую полезную мощность, называется **номинальным сопротивлением нагрузки**. Ввиду того, что эффективность работы микрофона определяется абсолютным уровнем мощности, то для ее максимальной отдачи он должен быть нагружен на сопротивление равное его внутреннему полному электрическому сопротивлению.

Характеристика направленности. Зависимость чувствительности микрофона на данной частоте от угла между акустической (рабочей) осью и направлением на источник звука, изображенную на графике (обычно в полярных координатах) называется **характеристикой направленности**. Ее вид зависит от устройства звуко приемной части микрофона. Если конструкция микрофона такова, что сила, возникающая в результате действия звукового поля может воздействовать только на одну сторону подвижной системы (диафрагмы) микрофона, то такой микрофон будет приемником

давления. Если же в микрофоне будут открыты обе стороны подвижной системы, которая в этом случае будет реагировать на разность звуковых давлений, возникающих по обе стороны диафрагмы, то такой микрофон будет работать как приемник градиента давления или скопро.

Микрофон-звукоприемник давления не обладает резко выраженной направленностью и имеет, особенно в области низших частот, круговую характеристику направленности (рис. 1, а); с повышением частоты она принимает вытянутую форму. Чем меньше габариты микрофона, тем при более высоких частотах начинает вытягиваться его характеристика.

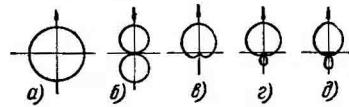


Рис. 1

Характеристика направленности, что объясняется явлением дифракции звуковых волн, когда размеры микрофона становятся соизмеримыми с длиной волн.

Микрофоны градиента давления или скорости имеют характеристику направленности в виде восьмёрки (рис. 1, б), то есть обладают двухсторонней направленностью. Комбинируя два микрофона (давления и скорости) при предельно близком расположении их друг к другу, можно добиться значительного изменения характеристики направленности, делая ее однодиапазонной в виде кардиоиды (рис. 1, в), суперкардиоиды (рис. 1, г) или гиперкардиоиды (рис. 1, д). Комбинированный микрофон можно осуществить не только электрическим соединением двух различных приемников, но и путем создания специальной механико-акустической системы в единой конструкции (акустически комбинированный приемник).

Комбинированные микрофоны с однодиапазонными характеристиками нашли широкое применение и совершенно необходимы в случаях, когда усиливаемый звук приходит с одной стороны (фронтальной), а с другой стороны (тыловой) поступает вредный шум. Такая обстановка характерна для телевизионных и киностудий, при внерадиальных передачах. Для помещений с системой звукоусиления правильный подбор характеристики направленности и соответствующее расположение микрофона часто позволяют избежать акустической обратной связи.

Сочетанием двух комбинированных микрофонов можно создать

приемник с остронаправленной характеристикой, значительно улучшающей передачу из помещений и меш с очень высоким уровнем шума.

Эффективность односторонне-направленных микрофонов определяется отношением «фронт/тыл», которое условно оценивается средним арифметическим значением разности (в децибелах) между фронтальной и тыловой чувствительностью микрофона.

Уровень собственного шума. Незначительные изменения (флюктуации) давления воздуха вокруг микрофона, не зависящие от звуковых колебаний, вместе с тепловым шумом сопротивлений в электрических цепях микрофона, создают на его выходе эффективное шумовое напряжение. Уровень этого шума (его эффективное значение) обычно определяется относительно эффективного напряжения, развиваемого микрофоном под действием звукового сигнала в 1 бар. У большинства микрофонов промышленных типов этот уровень мал (-50 дБ и меньше), а поэтому ГОСТом и ТУ обычно не нормируется, однако для высококачественных трактов оценивать его необходимо.

Эксплуатационные и конструктивные особенности

Наиболее широкое распространение получили электродинамические (катушечные) микрофоны. Звукоприемником в них служит куполообразная диафрагма из тонкой полистироловой пленки или алюминиевой фольги. Диафрагма жестко связана с звуковой катушкой, намотанной обычно алюминиевым проводом толщиной 0,05 мм. Катушка находится в радиальном зазоре магнитной системы. Такая конструкция типична для звукоприемников давления.

Основные характеристики наиболее распространенных типов электродинамических микрофонов помещены

в табл. 1. Достоинством всех этих микрофонов являются достаточно удовлетворительные электрические параметры, небольшие габариты, малый вес и ряд других свойств.

Все динамические микрофоны можно подразделить на два вида: направленные (с круговой характеристикой) и однодиапазонные (с кардиоидной характеристикой). К первому виду относится одна из последних моделей — микрофон типа МД-59, внешний вид которого показан на рис. 2, а. Его типовые характеристики направленности на разных частотах приведены на рис. 3, а. Частотная характеристика микрофона МД-59 помещена на рис. 4. Малая неравномерность характеристики позволяет использовать микрофон для высококачественного студийного и трансляционного радиовещания, профессиональной звукозаписи и звукоусиления в театрах и концертных залах.

К однодиапазонным микрофонам, имеющим особую механико-акустическую систему относится микрофон типа МД-44, предназначенный для речевых передач (или звукоусиления) из помещений с повышенным уровнем шума или большим временем реверберации (гулками). Внешний вид микрофона МД-44 в репортажном оформлении дан на рис. 2, б, однако отвинтив ручку можно укрепить его на напольной или настольной стойке, так же как и микрофон любого другого типа, резьба винтового шарнира стандартизована и имеет диаметр 20 мм ($M20 \times 1,5$).

Характеристики направленности микрофона МД-44 (рис. 3, б) на всех частотах приближаются по виду к кардиоиде. Частотная характеристика этого микрофона имеет заметное понижение в области низших частот, что способствует лучшей артикуляции (разборчивости) речи. На рис. 5 показана эта характеристика, снятая с фронтальной и тыловой стороны. Понижение характеристики снятой со стороны тыла способствует сни-



Рис. 2

Таблица 1

Основные электрические и конструктивные данные промышленных микрофонов

Параметры и конструктивные данные	Номинальный диапазон частот	Неравномерность частотной характеристики	Номинальное сопротивление нагрузки	Стандартный уровень осевой чувствительности	Чувствительность на частоте 1000 Гц на номинальной акустической нагрузке	Средняя разность чувствительности между фронтом и тылом	Вид преобразования	Вид характеристики направленности	Габариты	Вес (с подставкой или штативом)
ц/с	дБ	ом	дБ	мк/бар	дБ	дБ	дБ	дБ	мм	г
РДМ	100—5000	12	200/600 ¹	-72	0,11/0,2	—	Д	НН	Ø75×83	750
СДМ	60—8000	12	200/600 ¹	-72	0,11/0,2	—	Д	НН	Ø83×120	1400
МД-30	60—8000	12	200/600 ¹	-72	0,11/0,2	—	Д	НН	Ø56×120	600
МД-35	50—10000	8	250	-65	0,18	—	Д	НН	Ø56×97	450
МД-36	100—5000	12	250	-72	0,125	12	Д	ОН	Ø60×75	450
МД-37	60—8000	12	250	-72	0,125	—	Д	НН	Ø40×80	250
МД-38	50—15000	8	250/600 ¹	-78	0,003/0,03	—	Д	НН	Ø30×160	200
МД-42	100—30000	12	250	-72	0,125	—	Д	НН	110×85×68	530
МД-44	100—8000	12	250	-78	0,063	10	Д	ОН	Ø33×50	200
МД-45	50—15000	8	250	-78	0,063	13	Д	ОН	Ø37×113	300
МД-46	100—5000	12	250	-72	0,125	12	Д	ОН	Ø50×70	1400
МД-55	60—8000	12	250	-72	0,125	—	Д	НН	Ø54×70	1650
МД-57	50—13000	10	250	-78	0,063	—	Д	НН	Ø42×75	850
МД-59	30—15000	8	250	-78	0,063	—	Д	НН	Ø34×120	600
МД-1	130—8000	15	250	-78	0,063	15	Д	ОН ³	Ø35×145	1200
МД-10Б	30—10000	5	600	-76	0,125	—	Л	ДН	75×80×205	1900
МД-11Б	70—10000	10	600	-78	0,1	13	Л	ОН	Ø60×220	1550
МД-11М	70—10000	12	250	-75	0,09	12	Л	ОН	Ø60×320	2400
МД-15	50—10000	5	250	-76	0,08	—	Л	ДН	54×70×200	1350
МД-16	50—15000	10	250	-78	0,063	—	Л	ДН	Ø54×255	1500
10-А-1	50—8000	7	250	-75	0,09	16	ЛД	ОН	85×100×260	2000
82-А-1	70—8000	10	250	-73	0,11	12	ЛД	ОН	Ø78×100	460
МК-3	40—15000	6	250	-66	0,25	12	К	НН	Ø52×190	480
МК-5	20—20000	5	250	-75	0,09	—	К	ОН	Ø20×115	90
19А-1	50—10000	5	250	-60	0,5	15	К	ОН	Ø59×130	400
19А-3	40—12000	5	160	-55	0,7	20	К	ОН	Ø42×220	360

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Д — динамический катушечный; Л — ленточный; К — конденсаторный; НН — ненаправленная; ОН — односторонняя; ДН — двунаправленная (восьмька).

ПРИМЕЧАНИЯ: ¹ имеется выходной трансформатор; ² вес без кабеля и подставки, а для конденсаторных микрофонов вес капсюля с входным каскадом без питательного устройства; ³ односторонняя остронаправленная характеристика, угол приема $\pm 60^\circ$.

жению посторонних шумов, чем и обусловливаются шумозащитные свойства микрофона (наиболее интенсивные компоненты шума обычно приходятся на эту область частот).

Микрофон МДО-1 представляет собой комбинацию двух микрофонов МД-44 в одной конструкции (рис. 2, б), что способствует созданию еще острой направленности (рис. 3, б). Микрофон МДО-1 может применяться для передач или звукоусиления при большом уровне

шума, его частотная характеристика изображена на рис. 4 снизу.

Все динамические микрофоны во время эксплуатации и при перевозках следует предохранять от ударов и резких сотрясений. По окончании работы на микрофон необходимо надеть чехол, препятствующий попаданию в него пыли и железных опилок. Хранить микрофоны следует в помещении с относительной влажностью воздуха не выше 80% и температурой не ниже 50° С. Однако

по сравнению с микрофонами других типов (ленточными, конденсаторными и т. п.) они более устойчивы к сотрясениям, а также к изменениям температуры и влажности.

Конструкция ленточных микрофонов с двусторонне открытой лентой типична для звукоприемников градиента давления или скорости. К ним относится микрофон МД-15, внешний вид которого показан на рис. 6. В верхней части микрофона закрытой перфорированным кожухом


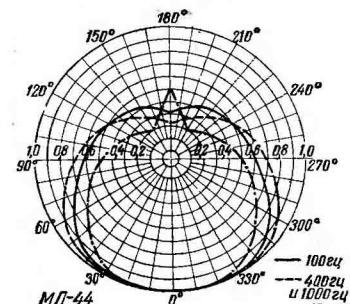


Рис. 3

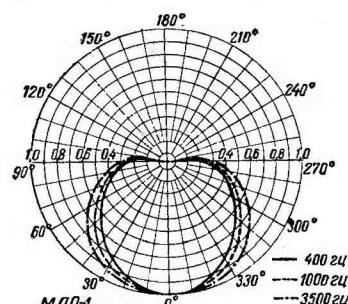

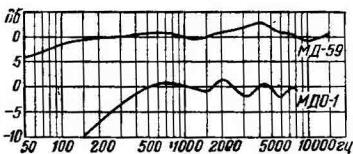


Рис. 4

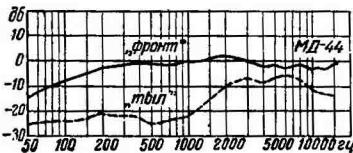


Рис. 5



Рис. 6

находится магнитная система, в плоской рабочей щели которой помещен звукоприемник — гофрированная лента из алюминиевой фольги толщиной 0,002 мм (2 мкм), а в нижней — выходной трансформатор, приводящий низкое сопротивление ленты к nominalному.

Микрофон МЛ-15 имеет характеристики направленности (рис. 7)

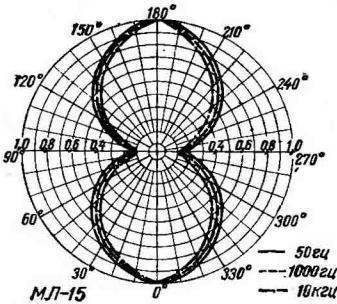


Рис. 7

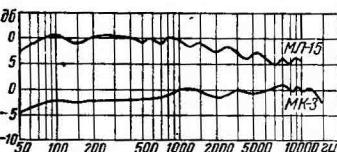


Рис. 8

в виде восьмерок (косинусоиды) почти независимые от частоты, чувствительность его такого же порядка как у катушечных микрофонов, но частотная характеристика (рис. 8) при широком диапазоне (50—10 000 гц) имеет весьма малую неравномерность (менее 5 дБ).

Особенностью ленточных микрофонов является так называемый «эффект ближней зоны», заключающийся в выделении низких частот при расположении источника звука вблизи от микрофона, поэтому исполнитель следует помешать на расстоянии не менее 0,8—1 м от него. Для ослабления этого эффекта в ленточных микрофонах других типов часто предусматривается электрическая коррекция.

Ленточные микрофоны достаточно тяжелы и громоздки и в основном предназначаются для музыкальных передач из студий и других закрытых помещений. Во внеstudийных условиях их почти не применяют из-за возможности обрыва ленты от сотрясения при установке и транспортировке, а также в связи с трудностями ветрозащиты.

Условия эксплуатации и хранения ленточных микрофонов в основном такие же как и для катушечных, но наличие весьма тонкой ленты требует еще большей осторожности. Чтобы лента не провисала, микрофон следует держать всегда в вертикальном положении на подставке, стойке и т. п., а при хранении в футляре.

Конденсаторные микрофоны сочетают весьма высокую чувствительность с широкополосной и равномерной частотной характеристикой. Однако наличие емкостного звукоприемника (капсюля) с очень большим внутренним сопротивлением вызывает необходимость конструктивно сопрягать капсюль с ламповым согласующим каскадом, часто выполняемым по схеме катодного повторителя. Такая электрическая схема наряду с необходимостью подачи на капсюль поляризационного напряжения (порядка 50—100 в) требует специального питающего устройства, наличие которого в комплекте конденсаторного микрофона понижает его эксплуатационные качества.

Отличные электроакустические параметры конденсаторных микрофонов и высокая верность звукоизвлечения привели к широкому распространению их в высококачественных стационарных системах радиовещания и звукозаписи.

Студийный однорядный конденсаторный микрофон МК-3 показан на рис. 9, он имеет характеристики направленности (рис. 10) в области низших и средних частот

ближние к кардиоиде. Частотная характеристика его (рис. 8) имеет еще более широкий диапазон (40—15 000 гц), чем у ленточных, при весьма малой неравномерности (6 дБ) во всей нормальной частотной полосе.

Высокие параметры конденсаторных микрофонов при малых габаритах капсюля определяют их особую пригодность для акустических измерений. Специально для измерительных целей предназначается микрофон МК-5, внешний вид которого вместе с питющим устройством показан на рис. 11.

Основные данные промышленных микрофонов приведены в таблице.

Работа пьезомикрофонов основана на использовании пьезоэлектрического эффекта, свойственного некоторым кристаллам и материалам.



Рис. 9

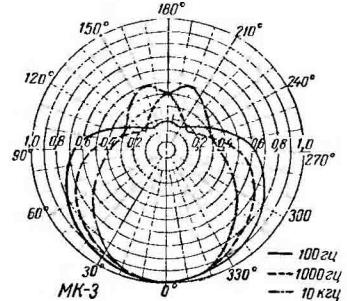


Рис. 10

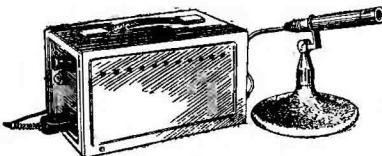


Рис. 11

По своим электроакустическим и эксплуатационным свойствам пьезомикрофоны не могут отвечать требованиям предъявляемым к профессиональным студийным и трансляционным микрофонам, однако простота устройства, малые габариты и вес, а следовательно и дешевизна определили их применение в любительских конструкциях.

Наша КОНСУЛЬТАЦИЯ

ничивания, подаваемый от генератора в записывающую (универсальную) головку.

Почему в магнитофоне при записи с радиоприемника прослушивается свист и как его устраниТЬ?

Свист, прослушиваемый в магнитофоне во время записи с радиоприемника, возникает вследствие взаимодействия гетеродина приемника и генератора магнитофона.

Для устранения свиста достаточно изменить немного частоту генератора магнитофона. Выполнить это можно или изменением индуктивности катушки генератора (вращением карбонильного сердечника) или изменением емкости конденсатора контура генератора. Для этого параллельно основному конденсатору контура следует подключить дополнительный конденсатор небольшой емкости (50—200 μf). Небольшое изменение частоты генератора на работе магнитофона практически не отражается. При более значительном изменении частоты генератора требуется проверить, не уменьшился ли ток подмаг-